

4. Precizează verificările care se fac după efectuarea conexiunilor în dozele de ramificație.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Desenează schema electrică monofilară a instalației executate pe panoplie.

6. Conectează lămpile **H1** și **H2** în **serie** astfel încât acestea să lumineze la activarea contactului **1** al întrerupătorului **K**. Completează desenul de mai jos cu conexiunile în doza de ramificație.

Ce se observă?

.....

.....

