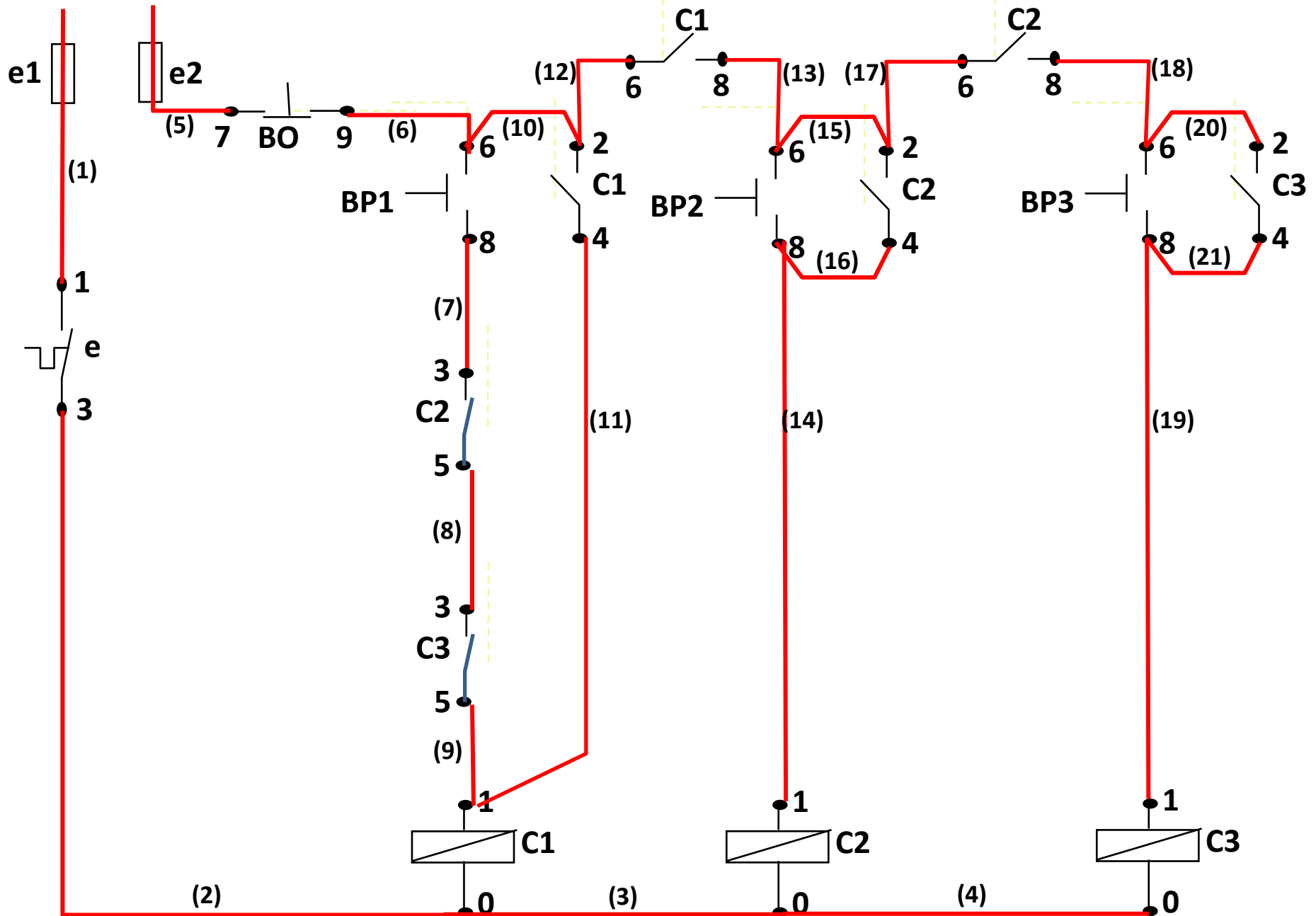



INSTALAȚII ELECTRICE DE ACȚIONĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI

**PORNIREA ÎN CASCADĂ A 3 MOTOARE ELECTRICE
ASINCRONE TRIFAZATE**

3. EXECUTAREA CONEXIUNILOR CONFORM SCHEMEI ELECTRICE



4. VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIEI

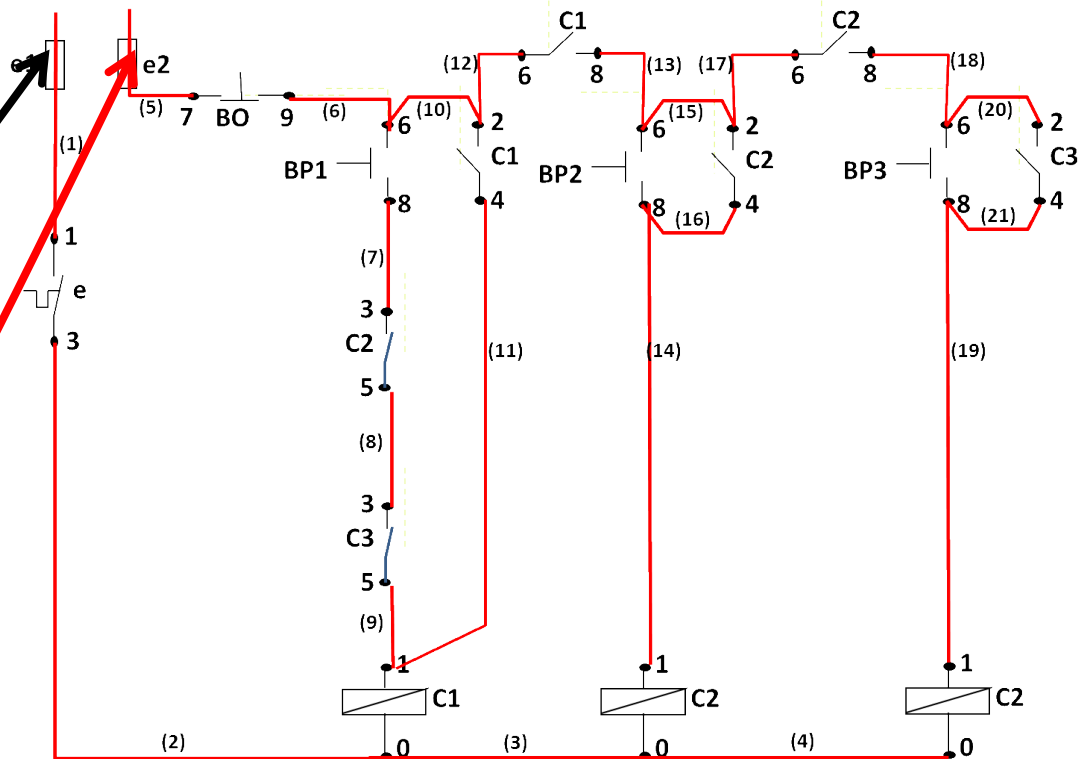

- Conectez tastele ohmetrului la bornele siguranțelor.
- La activarea butonului BP1 ohmetrul indică rezistență electrică (acul se deplasează cu un anumit unghi spre dreapta).
- La activarea punții mobile a contactorului C1 ohmetrul indică rezistență el.
- Alimentez montajul cu tensiune și activez butonul de pornire BP1. Contactorul C1 trebuie să cupleze. La activarea butonului BP2 cuplează contactorul C2 iar la activarea butonului BP3 cuplează contactorul C3.
- Ordinea de cuplare a contactoarelor este C1 , C2, C3.