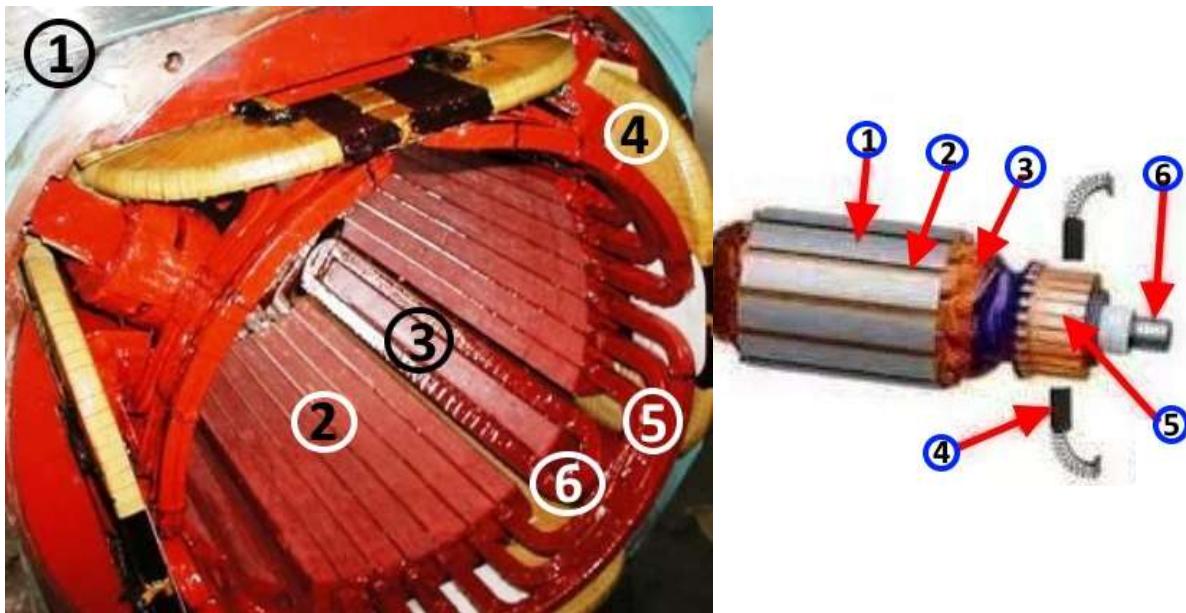


TEMA: MAȘINI ELECTRICE. MOTORUL DE CURENT CONTINUU.

A. Precizează elementele constructive ale motorului electric de curenț continuu din imaginea de mai jos:



STATOR:

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -

ROTOR:

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -

AUXILIAR CURRICULAR - INSTALAȚII ELECTRICE

B. Notează înfășurările din imaginile de mai jos și precizează pentru fiecare caz în parte tipul conexiunii:

